

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM**

**KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ**



**HCMUTE**

**MÔN HỌC: THỰC TẬP THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ  
VI MẠCH TÍCH HỢP**

**KIỂM TRA CUỐI KỲ**

**GVHD: Thầy Lê Minh Thành**

**Lớp sáng thứ 6. Tiết 1-5**

**Mã học phần: ICSL316764**

**Sinh viên thực hiện: Phan Công Danh**


**MSSV: 19119160**

**Nhóm 1**


**Tp. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2021**

1. Thiết kế mạch giải mã từ 4 ngõ vào sang 16 ngõ ra mức thấp, có ngõ vào cho phép E từ các bộ giải mã từ 2 ngõ vào sang 4 ngõ ra mức thấp có ngõ vào cho phép tích cực mức thấp. Giả sử khi ngõ cho phép không tích cực thì ngõ ra là X.

### 1.1. RTL Schematic

 

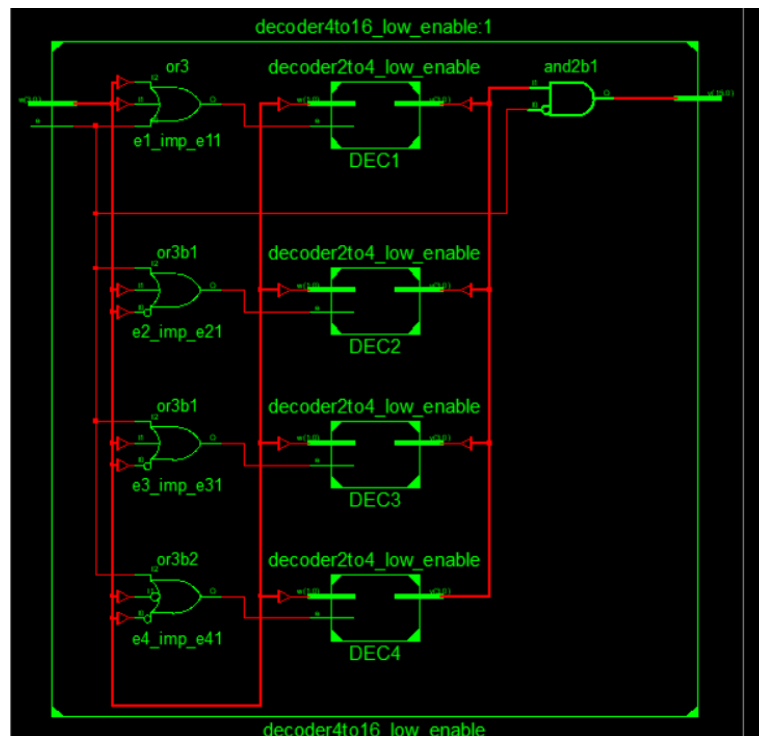Sơ đồ khối tổng quát của bộ giải mã có 5 chân ngõ vào là  $w[3:0]$ , chân enable và 16 ngõ ra  $y[15:0]$



Bao gồm bộ giải mã từ 2 ngõ vào sang 4 ngõ ra mức thấp. Ngõ vào cho phép của 4 bộ này chính là ngõ ra của lần lượt 4 cổng OR như sơ đồ kết nối. Cuối cùng là cổng AND với ngõ vào là chân Enable mức thấp và các ngõ ra của các bộ giải mã

## 1.2. Instance Code

```
module decoder2to4_low_enable(  
    input e,  
        input [1:0] w,  
        output reg [3:0] y  
);  
always @(e,w)  
    if (~e)  
        case (w)  
            0: y = 4'b1110;  
            1: y = 4'b1101;  
            2: y = 4'b1011;  
            3: y = 4'b0111;  
            default: y = 4'bx;  
        endcase  
    else  
        y = 4'b1111;  
endmodule
```

## 1.3. Top Module Code

```
module decoder4to16_low_enable(  
    input e,  
        input [3:0] w,  
        output [15:0] y  
);  
    wire e1, e2, e3, e4;  
    wire [15:0] a, b;  
    assign e1 = e | w[3] | w[2];  
    assign e2 = e | w[3] | (~w[2]);  
    assign e3 = e | (~w[3]) | w[2];  
    assign e4 = e | (~w[3]) | (~w[2]);  
    decoder2to4_low_enable DEC1 (e1, w[1:0], a[3:0]);  
    decoder2to4_low_enable DEC2 (e2, w[1:0], a[7:4]);  
    decoder2to4_low_enable DEC3 (e3, w[1:0], a[11:8]);  
    decoder2to4_low_enable DEC4 (e4, w[1:0], a[15:12]);  
    assign b = (e == 0) ? 16'b1111111111111111 : 16'bx;  
    assign y = a & b;  
endmodule
```

#### 1.4. Testbench Code


```
module tb;

    // Inputs
    reg e;
    reg [3:0] w;

    // Outputs
    wire [15:0] y;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    decoder4to16_low_enable uut (
        .e(e),
        .w(w),
        .y(y)
    );
    integer i;
    initial begin
        // Initialize Inputs
        // không cho phép giải mã
        e = 1;
        w = 0;
        #100;
        w = 1;
        #100;
        // cho phép giải mã
        e = 0;
        for (i=0;i<16;i=i+1)
            begin
                w = i;
                #100;
            end
        $stop;
    end
endmodule
```

#### 1.5. Waveform

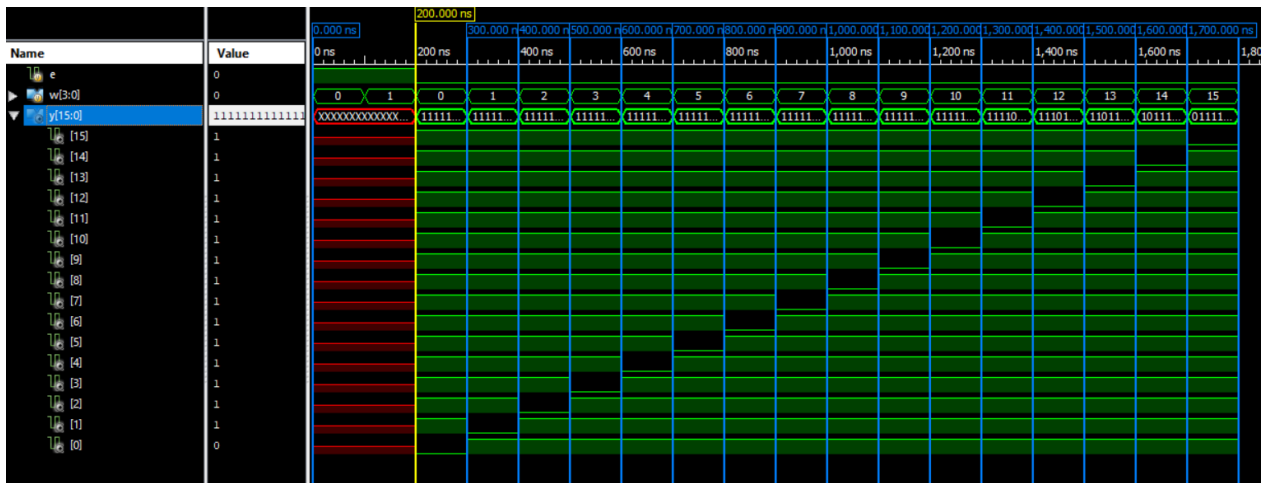

Nhận xét:

Trong khoảng [0,200] ns,  $e = 1$  tức ngõ cho phép không tích cực mức thấp, nên ngõ ra sẽ là 16'bX.

Trong khoảng [200,1700] ns,  $e = 0$  tức cho phép mạch giải mã. Cứ sau 100ns, ngõ vào w sẽ tăng lên 1 (từ 0 đến 15), đầu ra y tương ứng sẽ giải mã ở mức logic "0", các đầu ra còn lại sẽ ở mức logic "1".

2. Thiết kế thanh ghi dịch 8 bit theo phương pháp cài đặt các D-FF có xung CLK tác động cạnh xuống, có CLR để xóa các ngõ ra Q và PRE để đặt trước các ngõ Q, theo yêu cầu sau:

- Xung CLK được lựa chọn bởi SW0 tương ứng hai tần số 4 Hz và 10 Hz. Giả sử xung clock nội là 2 MHz.
- Hai công tắc SW2, SW1 chọn mode: Mode 1: sáng dần lên từ phải sang trái; mode 2: điểm sáng điểm tối dịch xen kẽ từ phải qua trái; mode 3: hai điểm sáng và hai điểm tối dịch xen kẽ từ phải sang trái; mode 4: sáng dần lên từ trong ra ngoài và tắt dần từ trong ra ngoài.
- Công tắc SW3 có chức năng dừng PAUSE.

### 2.1. RTL Schematic

## 2.2. Instance Code

```
module clock_div
    #(parameter M1=500000, N1=19, M2=200000, N2=18) // 4Hz va 10Hz, xung
    noi 2Mhz
        (input clk,reset,
         output [1:0] q
        );
        reg [N1-1:0] r_reg4H;
        reg [N2-1:0] r_reg10H;
        wire [N1-1:0] r_next4H;
        wire [N2-1:0] r_next10H;

    always @ (posedge clk, posedge reset)
        if (reset)
            begin
                r_reg4H <= 0;
                r_reg10H <= 0;
            end
        else
            begin
                r_reg4H <= r_next4H;
                r_reg10H <= r_next10H;
            end
    end
    assign r_next4H = (r_reg4H == M1-1) ? 0 : r_reg4H+1 ;
    assign r_next10H = (r_reg10H == M2-1) ? 0 : r_reg10H+1 ;
    assign q[1] = (r_reg4H < M1/2) ? 0 : 1;
    assign q[0] = (r_reg10H < M2/2) ? 0 : 1;
endmodule
```

```
module mux2to1(  
    input [1:0] i,  
    input s,  
    output reg y  
);  
  
always @ (i, s)  
    case (s)  
        0: y = i[0];  
        1: y = i[1];  
        default: y = 1'bx;  
    endcase  
endmodule
```

```
module mux4to1(  
    input [3:0] i,  
    input [1:0] s,  
    output reg y  
);  
  
always @ (i, s)  
    case (s)  
        0: y = i[0];  
        1: y = i[1];  
        2: y = i[2];  
        3: y = i[3];  
        default: y = 1'bx;  
    endcase  
endmodule
```

```

module FFD(
    input clk, pre, reset, D,
    output reg Q
);
always @(negedge clk, negedge pre, negedge reset)
    if (~pre)
        Q <= 1;
    else if (~reset)
        Q <= 0;
    else
        Q <= D;
endmodule

```

```

module shift_register_8b_SIPO(
    input clk, pre, reset, s_in,
    output [7:0] p_out
);
FFD D7 (clk,pre,reset,s_in,p_out[7]);
FFD D6 (clk,pre,reset,p_out[7],p_out[6]);
FFD D5 (clk,pre,reset,p_out[6],p_out[5]);
FFD D4 (clk,pre,reset,p_out[5],p_out[4]);
FFD D3 (clk,pre,reset,p_out[4],p_out[3]);
FFD D2 (clk,pre,reset,p_out[3],p_out[2]);
FFD D1 (clk,pre,reset,p_out[2],p_out[1]);
FFD D0 (clk,pre,reset,p_out[1],p_out[0]);
endmodule

```



```

module shift_register_8b_SIPO_1 (
    input clk, pre, reset, s_in,
    output [7:0] p_out
);
    wire [7:0] out;
    FFD D0 (clk,pre,reset,s_in,out[0]);
    FFD D1 (clk,pre,reset,out[0],out[1]);
    FFD D2 (clk,pre,reset,out[1],out[2]);
    FFD D3 (clk,pre,reset,out[2],out[3]);
    FFD D4 (clk,pre,reset,out[3],out[4]);
    FFD D5 (clk,pre,reset,out[4],out[5]);
    FFD D6 (clk,pre,reset,out[5],out[6]);
    FFD D7 (clk,pre,reset,out[6],out[7]);
    assign p_out = {out[6:0],s_in};
endmodule

```

```

module LedOnGra_RL(
    input clk, pre, reset,
    output [7:0] q
);
    wire s_in;
    shift_register_8b_SIPO SIPO1 (clk_out, reset, s_in, q);
    assign s_in = ~q[7] ;
endmodule

```

### 2.3. Top Module Code

```

module Shift_Register(
    input clk, reset, SW0, SW1, SW2, SW3,
    output [7:0] q_out
);
    wire [3:0] clk_out;
    wire [7:0] q1, q2, q3, q4;
    wire f, w;
    clock_div clockdivider (clk, reset, clk_out);
    mux2to1 MUX1 (clk_out, SW0, f);
    assign w = SW3 & f;
    //
    mux4to1 MUX2 ({q4,q3,q2,q1}, {SW1,SW0}, q_out);
endmodule


```

## 2.4. Testbench Code


## 2.5. Waveform

3. Thiết kế máy trạng thái sau: Cho biết ký hiệu i/j trên các mũi tên tương ứng giá trị vào i và giá trị ra j. Trạng thái *RST* là q0.

### 3.1. RTL Schematic

 

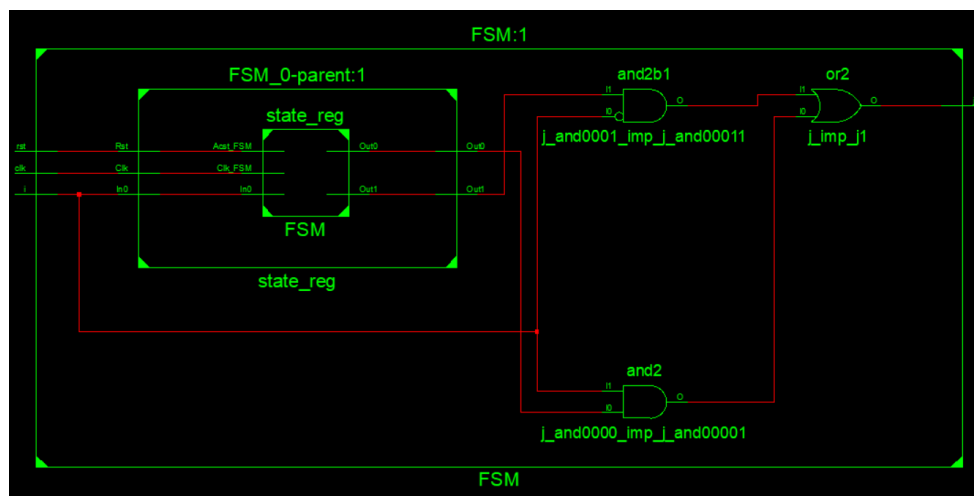Sơ đồ khối tổng quát của máy trạng thái có 3 chân ngõ vào là *clk*, *i*, *rst* và ngõ ra *j*



Bên trong gồm 1 khối *state\_reg* và một số cổng logic tương ứng với các phép gán. Cổng AND có 1 ngõ vào mức thấp tương ứng với phép gán khi  $(state\_reg == 2) \& \sim i$ . Cổng AND còn lại tương ứng với phép gán  $(state\_reg == 1) \& i$ . Khi *state\_reg*

*= 0 thì ngõ ra j ở mức 0. Cổng OR để tổng hợp các trường hợp lại và đưa kết quả tới ngõ ra*


### 3.3. Top Module Code

```
module FSM(
    input clk, rst,
    input i,
    output j
);
//symbolic state declaration
localparam [1:0] q0 = 2'b00, q1 = 2'b01, q2=2'b10;
// signal declaration
reg [1:0] state_reg, state_next;
// state register
always @ (posedge clk ,negedge rst)
    if (~rst)
        state_reg <= q0;
    else
        state_reg <= state_next;
//next_state logic
always @*
    case (state_reg)
        q0: if(~i)
            state_next = q1;
            else
            state_next = q2;
        q1: if(~i)
            state_next = q1;
            else
            state_next = q2;
        q2: if(~i)
            state_next = q1;
            else
            state_next = q2;
        default: state_next = q0;
    endcase
//Mealy outputlogic
assign j = (state_reg==q1)&i || (state_reg==q2)&~i || (state_reg==q0)&~i&i ;
endmodule
```

### 3.4. Testbench Code

```
module tb;
    // Inputs
    reg clk;
    reg rst;
    reg i;
    // Outputs
    wire j;
    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    FSM uut (
        .clk(clk),
        .rst(rst),
        .i(i),
        .j(j)
    );
    initial begin
        // khoi tao
        clk = 0;
        rst = 0;
        i = 0;
        #10;
        rst = 1;
        i = 0;
        #50;
        i = 1;
        #40;
        i = 0;
        #30;
        // reset về q0
        rst = 0;
        #10;
        rst = 1;
        i = 1;
        #30;
        $stop;
    end
    always begin
        #10 clk = ~clk;
    end
endmodule
```

### 3.5. Waveform

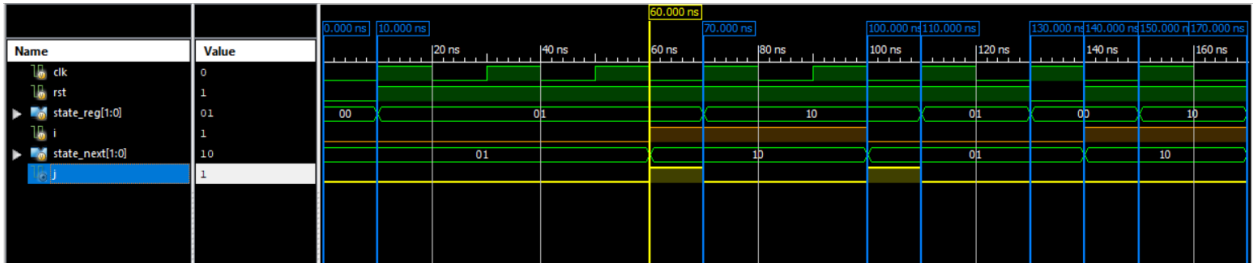

Nhận xét: Cứ mỗi lần xung clk kích cạnh lên thì state\_next mới được gán vào state\_reg.

- Trong khoảng [0,10] ns, khi rst = 0 thì máy trạng thái sẽ ở trạng thái q0 (2'b00). Ngõ vào i trong thời điểm này ở mức 0 nên trạng thái kế tiếp là q1 (2'b01) và j = 0.
- Trong khoảng [10,60] ns, trạng thái q1 và i = 0 nên trạng thái kế tiếp vẫn là q1, đồng thời j = 0.
- Trong khoảng [60,70] ns, trạng thái q1 và i = 1 nên trạng thái kế tiếp là q2 (2'b10), đồng thời j = 1.
- Trong khoảng [70,100] ns, trạng thái q2 và i = 1 nên trạng thái kế tiếp vẫn là q2 (2'b10), đồng thời j = 0.
- Trong khoảng [100,110] ns, trạng thái q2 và i = 0 nên trạng thái kế tiếp là q1 (2'b01), đồng thời j = 1.
- Trong khoảng [110,130] ns, trạng thái q1 và i = 0 nên trạng thái kế tiếp vẫn là q1, đồng thời j = 0.
- Trong khoảng [130,140] ns, khi rst = 0 thì máy trạng thái sẽ về trạng thái q0 (2'b00), i = 0 nên trạng thái kế tiếp là q1, đồng thời j = 0.
- Trong khoảng [140,150] ns, do xung clk chưa kích cạnh lên nên trạng thái state\_reg vẫn là q0, i = 1 nên trạng thái kế tiếp là q2 (2'b10), đồng thời j = 0.
- Trong khoảng [150,170] ns, trạng thái q2 và i = 1 nên trạng thái kế tiếp vẫn là q2, đồng thời j = 0.